

Условие

11-1. Пассивный нелинейный элемент НЭ (туннельный диод) соединен последовательно с резистором сопротивлением $R = 500$ Ом и подключен к источнику постоянного регулируемого напряжения. Вольт-амперная характеристика диода приведена на графике на отдельном бланке. Постройте график зависимости силы тока в цепи при медленном изменении напряжения источника от 0 до 2 вольт и обратном изменении от 2 до 0 вольт.

