

Условие

9.3 Из тонкой однородной жести изготовили куб, к диагонально противоположным вершинам которого припаяли электрические контакты. Сопротивление куба в этом случае оказалось равным $R = 10\text{ Ом}$. Какой электрический ток I будет пересекать ребро куба АВ, если куб подключить к источнику постоянного напряжения $U = 60\text{ В}$?

