

Условие

3. В схеме, показанной на рисунке, отношение емкостей конденсаторов равно $\frac{C_2}{C_1} = \frac{4}{3}$, напряжение одного источника $U_0 = 10$ В. При каком напряжении второго источника U_1 , потенциалы точек $A_0, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$, будут образовывать геометрическую прогрессию? Чему равны потенциалы этих точек?

