

Условие

2. Электрическая цепь собрана из трех одинаковых вольтметров и трех одинаковых резисторов. Показание первого вольтметра $U_1 = 10$ В, показание третьего вольтметра $U_3 = 8,0$ В. Чему равно показание второго вольтметра.

